

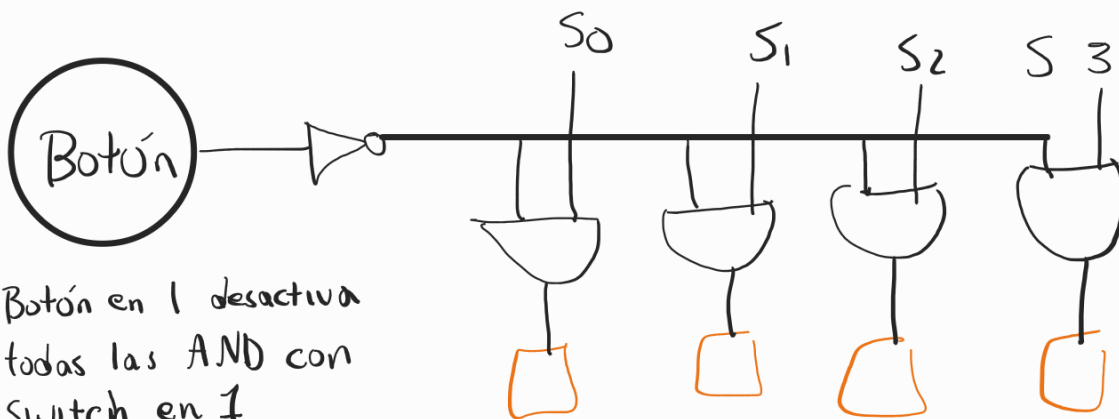


Presionado = Disable

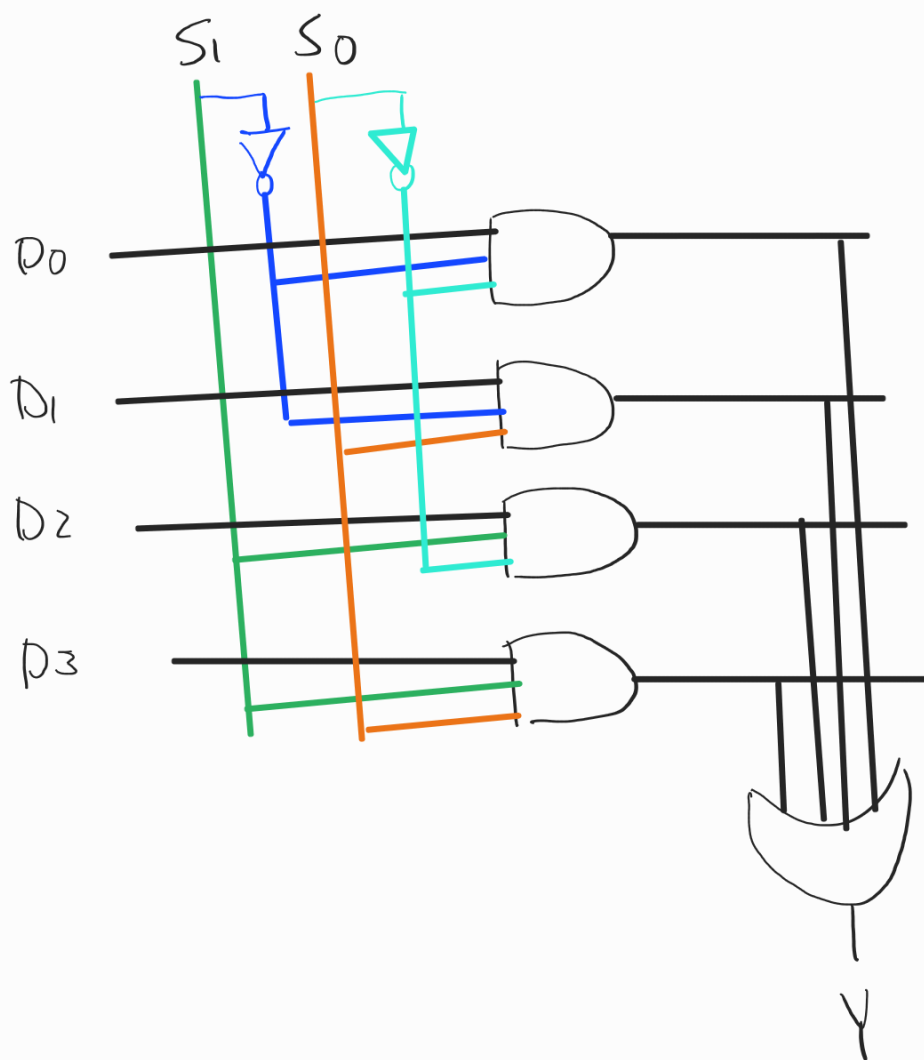

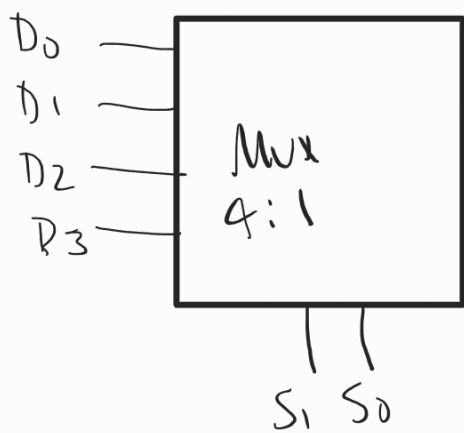Botón en 1 desactiva  
todas las AND con  
switch en 1



$S_0$	$S_1$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$Y$
0	0	1	X	X	X	$D_0$
0	1	X	1	X	X	$D_1$
1	0	X	X	1	X	$D_2$
1	1	X	X	X	1	$D_3$

