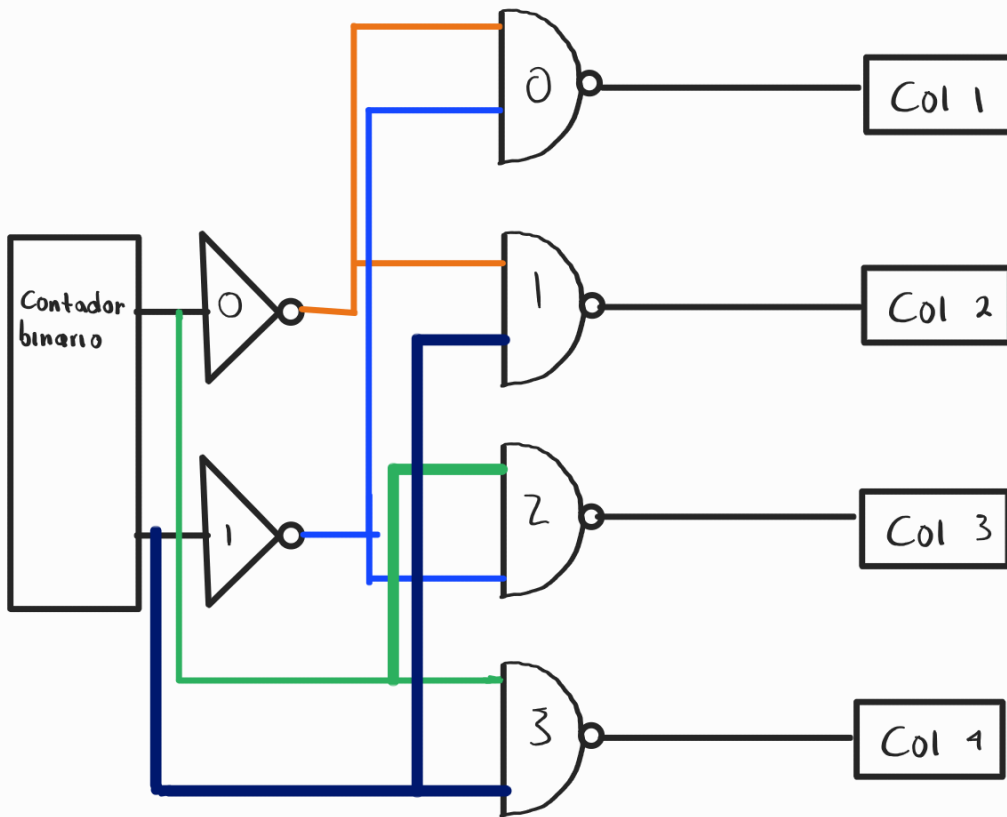


# Teclado


## Decodificador 2 a 4




## Tabla de verdad

A	B	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

4 NAND  
2 NOT

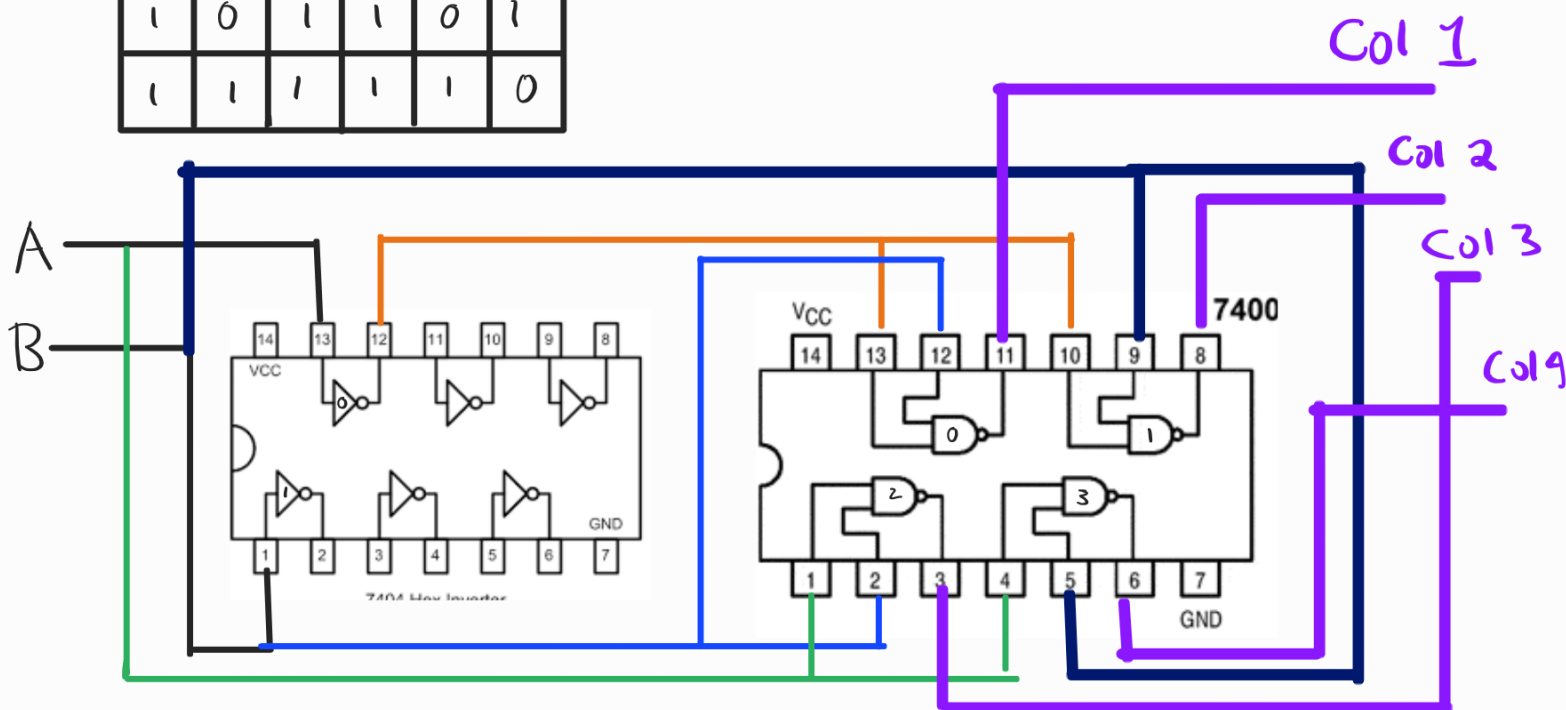

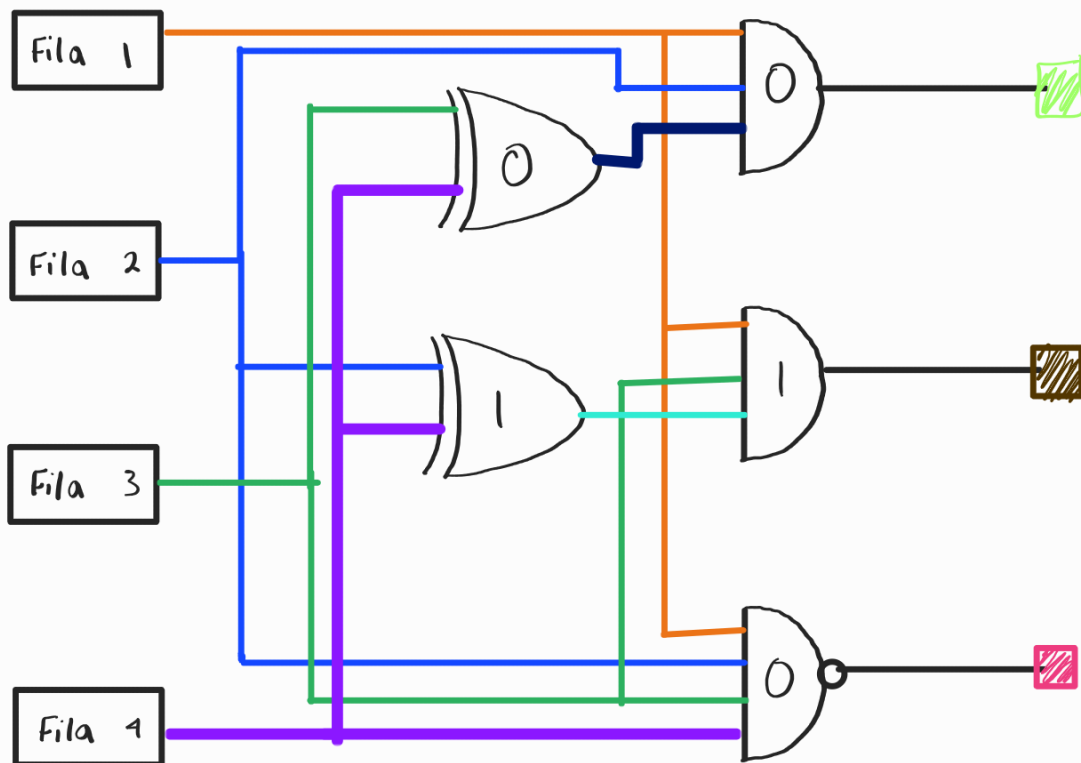

2 AND

1 NAND

2 XOR

Tabla de verdad

A	B	C	D	X	Y
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1

